

Homework 7 - ECE 1238
Rayan Hassan

Rayan Hassan

①

(a)

A	B	S	C
0	0	0	0
0	1	1	0
1	0	1	0
1	1	0	1

$$(b) \quad S = \bar{A}B + A\bar{B} = A \oplus B$$


$$C = AB$$

(c) $S = \overline{A}B + A\overline{B} = \underline{\underline{\overline{A}B + A\overline{B}}}$

$$= (A + \bar{B})(\bar{A} + B).$$


$$C = AB = \overline{\overline{AB}} = \overline{\overline{A} + \overline{B}}$$

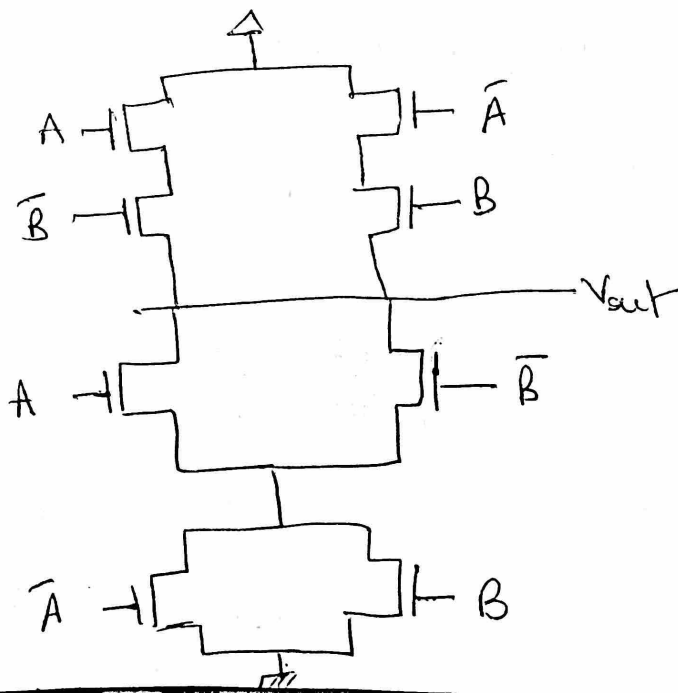(d) 1) $S = \overline{(A + \bar{B})(\bar{A} + B)}$




2)

$$C = \overline{A + B}$$

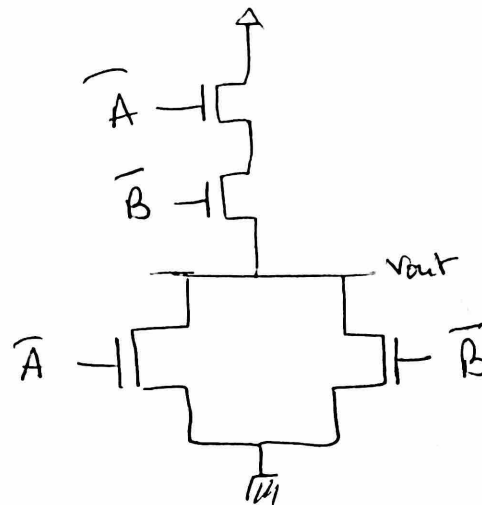


②

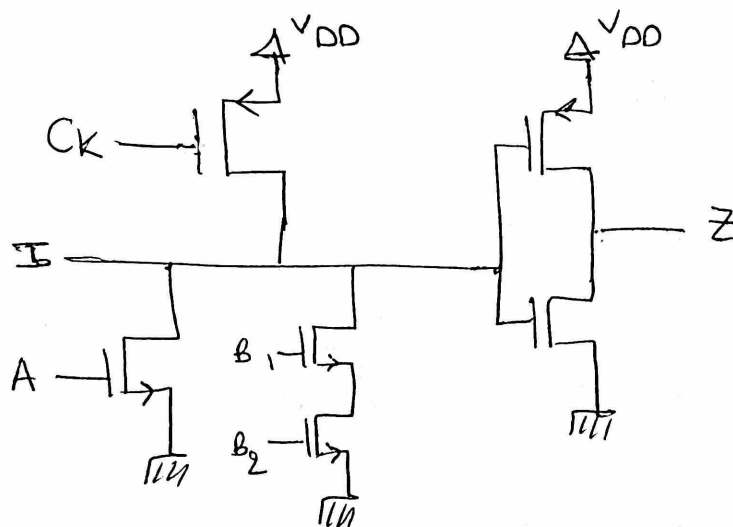

③ (a) $F = \overline{D + A(B + C)}$

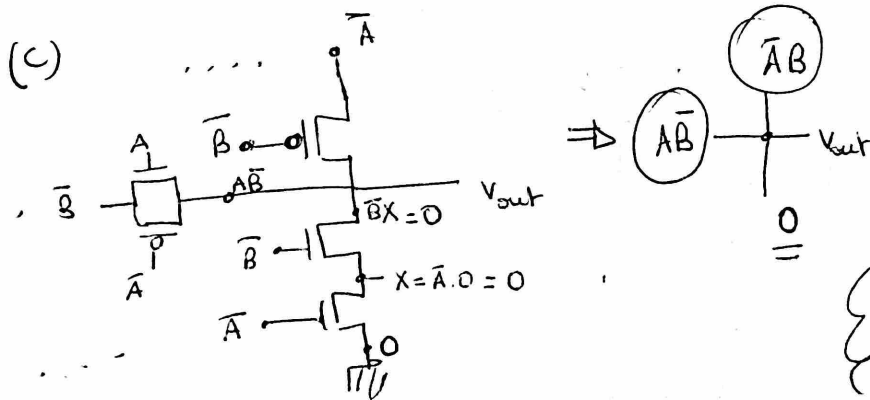(b) $N_{out} = \overline{(Q + R)(S + T)}$




$$V_{out} = \overline{AB} + \overline{AB}$$

$$= A \oplus B$$

here, I considered GND to be input '0'

(d)

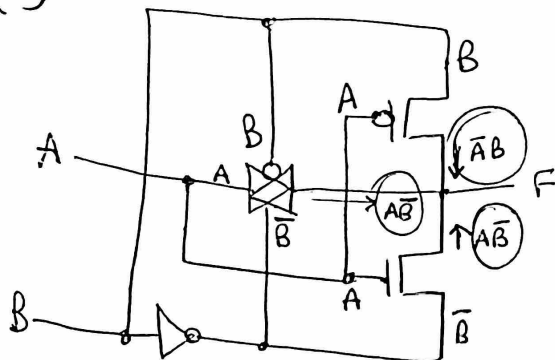


$$F = A\bar{B} + A\bar{B} + \bar{A}B$$

$$= A\bar{B} + \bar{A}B$$

$$= A \oplus B$$

(e)

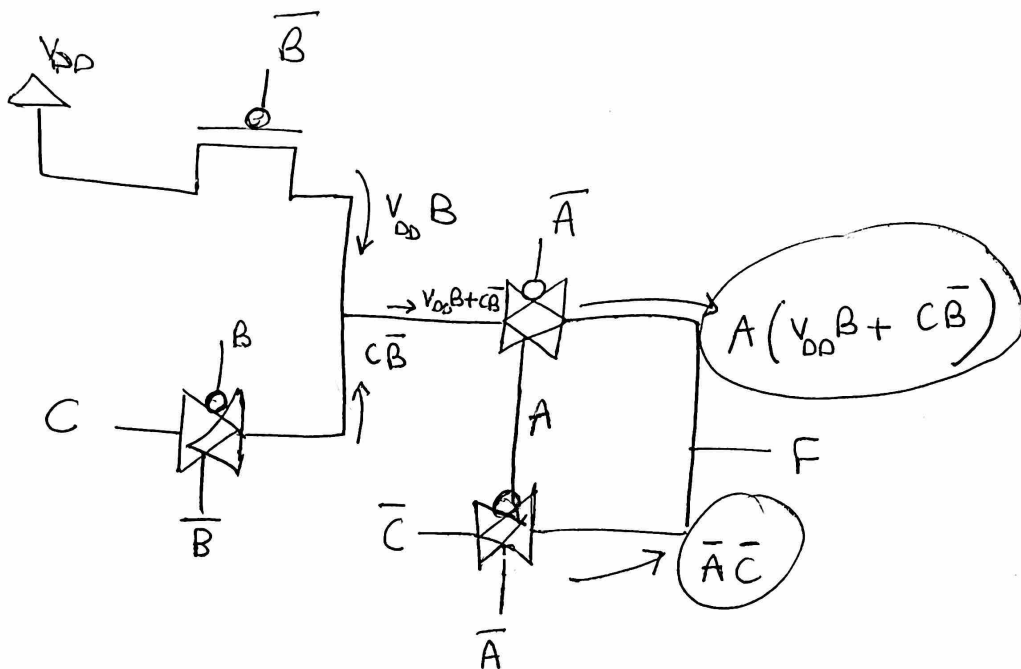


So

$$F = \bar{A}\bar{C} + A(V_{DD}B + C\bar{B})$$

if we take $V_{DD} = '1'$ $\Rightarrow F = \bar{A}\bar{C} + A(B + C\bar{B})$

(f)

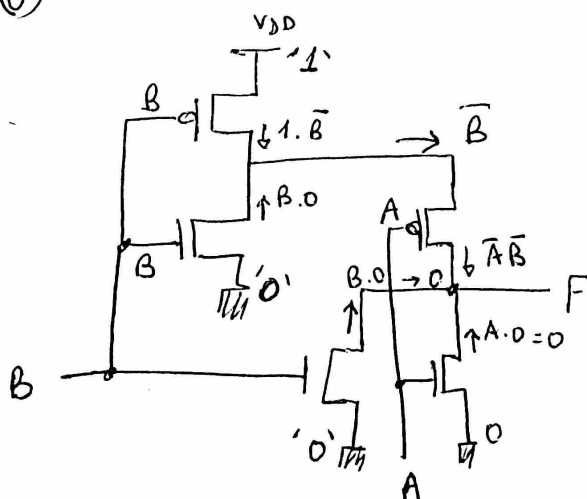

$$F = \bar{A} \cdot \bar{B}$$

also here, $GRND = '0'$
 $V_{DD} = '1'$