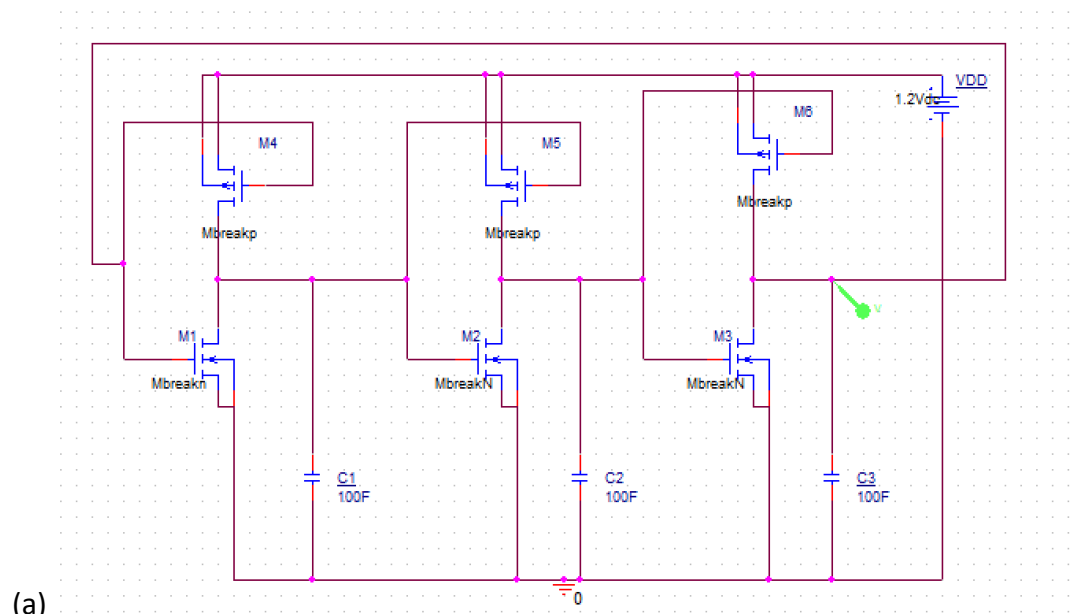



Homework 6 – ECE 1238

Rayan Hassan



```
.model Mbreakp PMOS (VTO=-0.51 KP=46U W=600n L=720n)
```

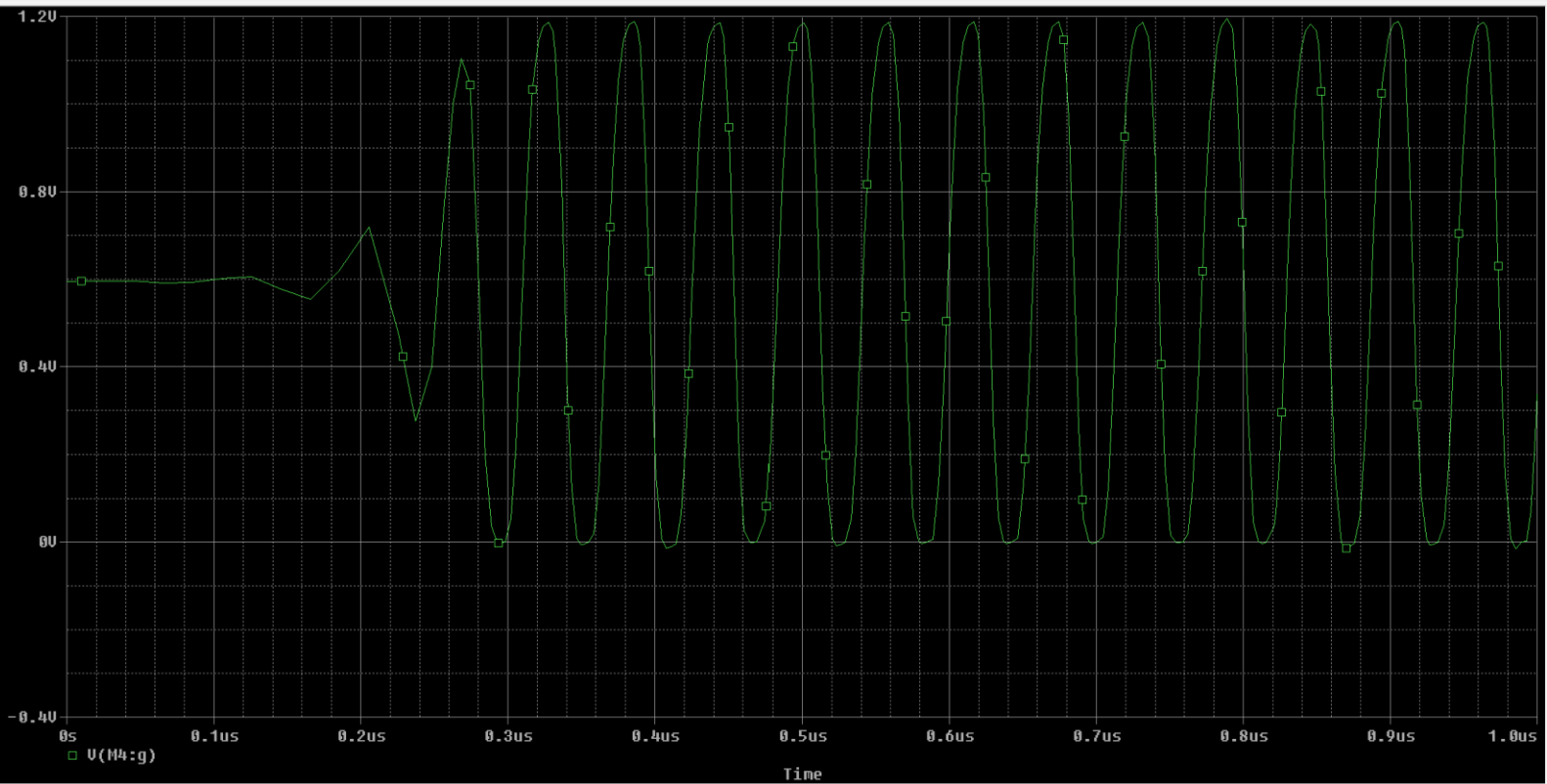
```
.model Mbreakn NMOS (VTO=0.53 KP=98.2U W=600n L=720n)
```



(b) $\text{Period1} = X2 - X1 = 0.407\mu - 0.35\mu = 0.057\mu\text{s}$

(I took values of X at two consecutive peaks using the cursor to find the period)

(C) For $V_{DD} = 3.3\text{V}$

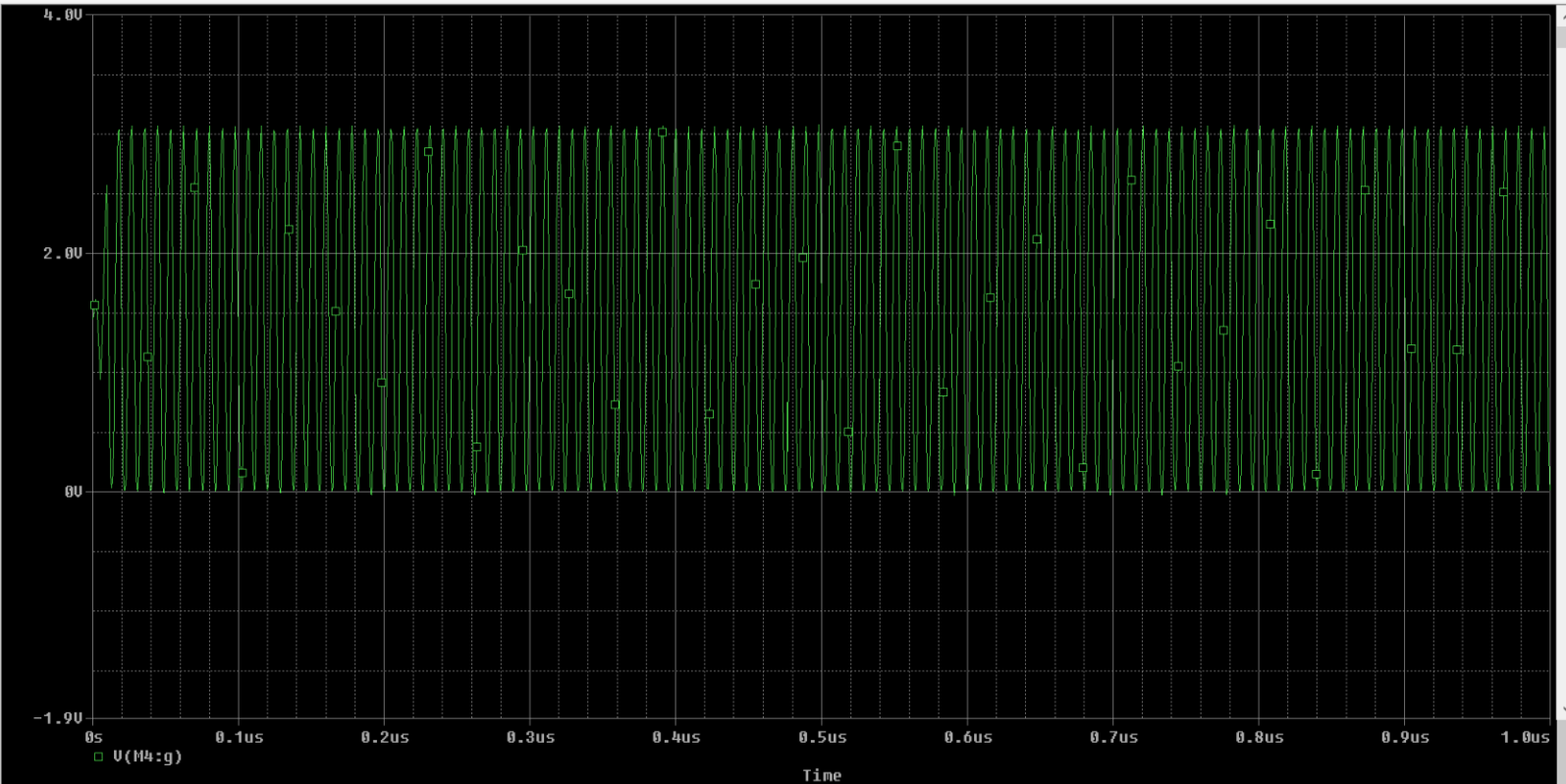

$\text{Period2} = 0.342068\mu - 0.333094 = 0.008974\mu\text{s}$

(d) $0.008974 \ll 0.057$, so $\text{Period2} \ll \text{Period1}$

This means that $\text{freq1} = 1/0.057 = 17.54\text{ MHz}$ and $\text{freq2} = 1/0.008974 = 111.43\text{ MHz}$

- ➔ $\text{Freq 2} \gg \text{Freq1}$
- ➔ The faster the frequency, the shorter the propagation delay.
- ➔ When we increase V_{DD} , frequency increases, and propagation delay decreases.