

Homework 9 - ECE 1238

Rayan Hassan



1) $V(OH) = V(cc) - 2V(BE\ on) = 5 - 2 \times 0.7 = 3.6\ V$


$V(IL) = 0.6\ V$ since $V(c1) = 0.7\ V$ and $V(CE\ sat) = 0.1\ V$ so $V(E1) = V(IL) = 0.6\ V$

$V(c1) = 2V(BE\ sat) = 1.6\ V$ and $V(CE\ sat) = 0.1\ V$ so $V(IH) = 1.6 - 0.1 = 1.6\ V$

$V(OL) = 0.1\ V$

2)

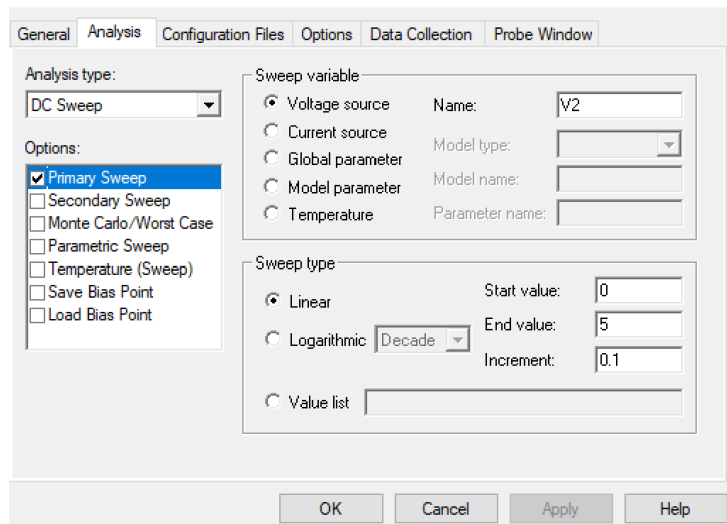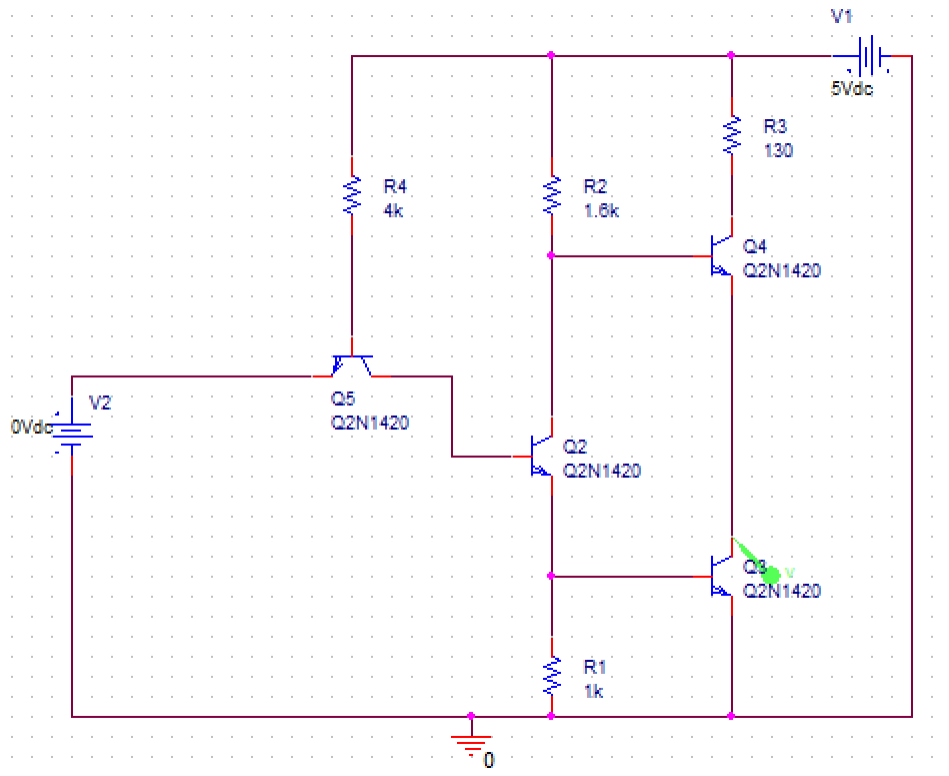

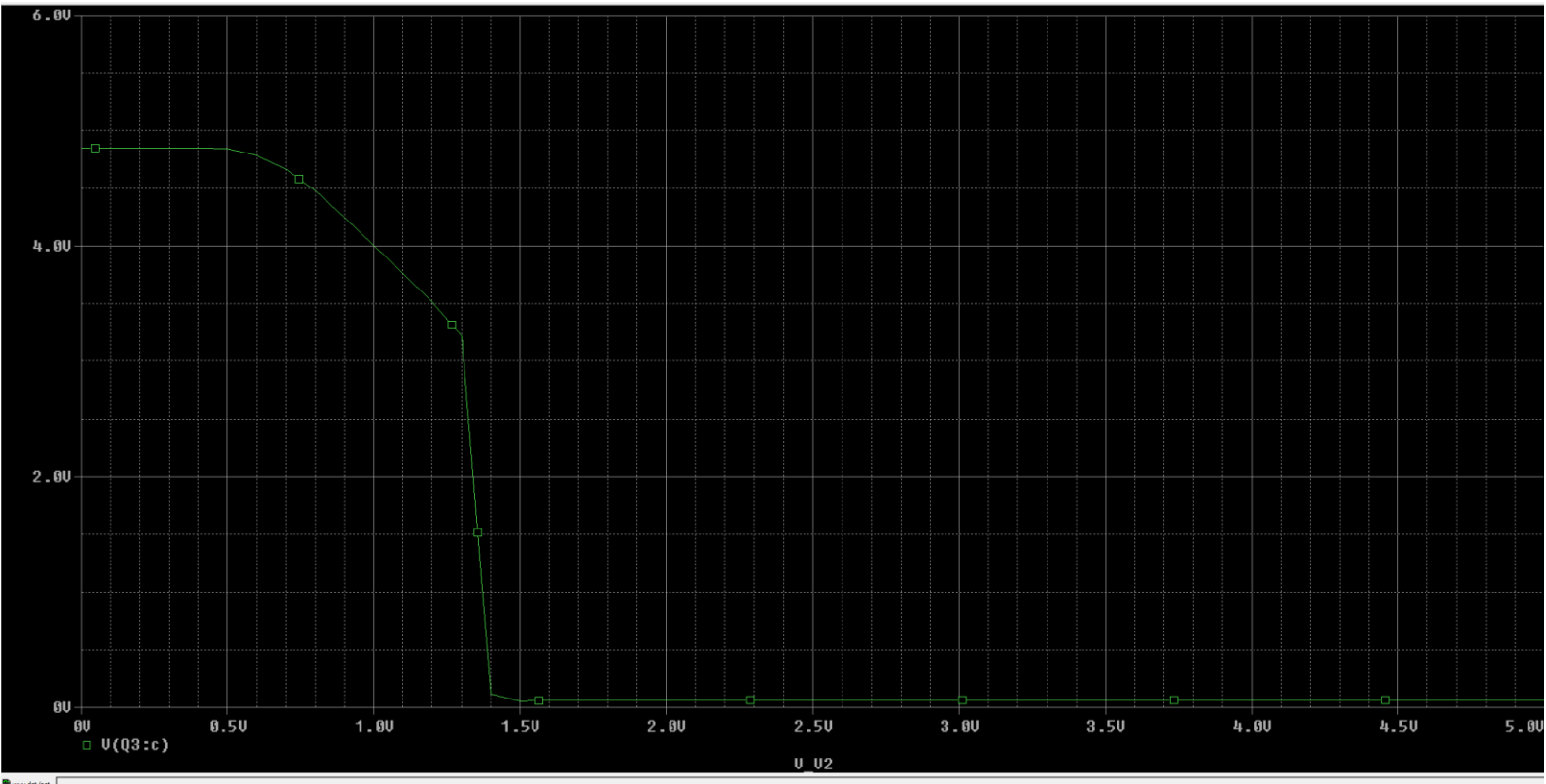

Graphically: $V_{OH} \approx 4.85\text{ V}$; $V_{IL} \approx 0.5\text{ V}$; $V_{OL} \approx 0.118\text{ V}$; $V_{IH} \approx 1.4\text{ V}$

Results are not the same as analytical ones because I had to include the diodes in my circuit but for some reason I am not able to edit their properties, it always raises an error when I try to simulate.